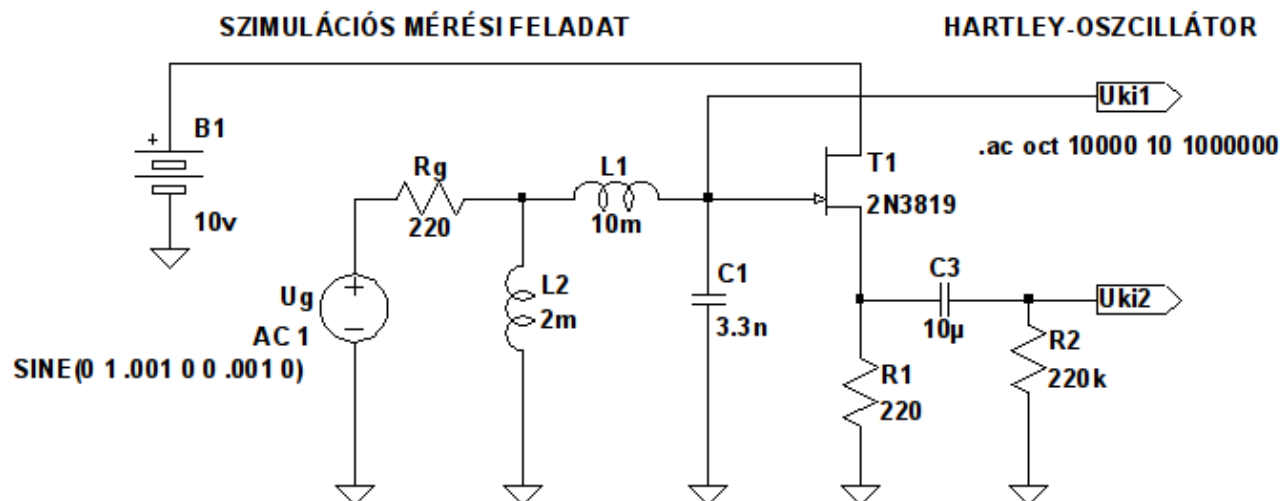




1. Állítsa össze a Colpitts-oszcillátor nyílt hurkú mérőkörét!
2. Vegye fel a szurokör áltíveti- és fáziskarakterisztikáját!
2. Vegye fel a teljes nyitott hurok áltíveti- és fáziskarakterisztikáját!
4. Állapítsa meg a rezonanciafrekvenciát!