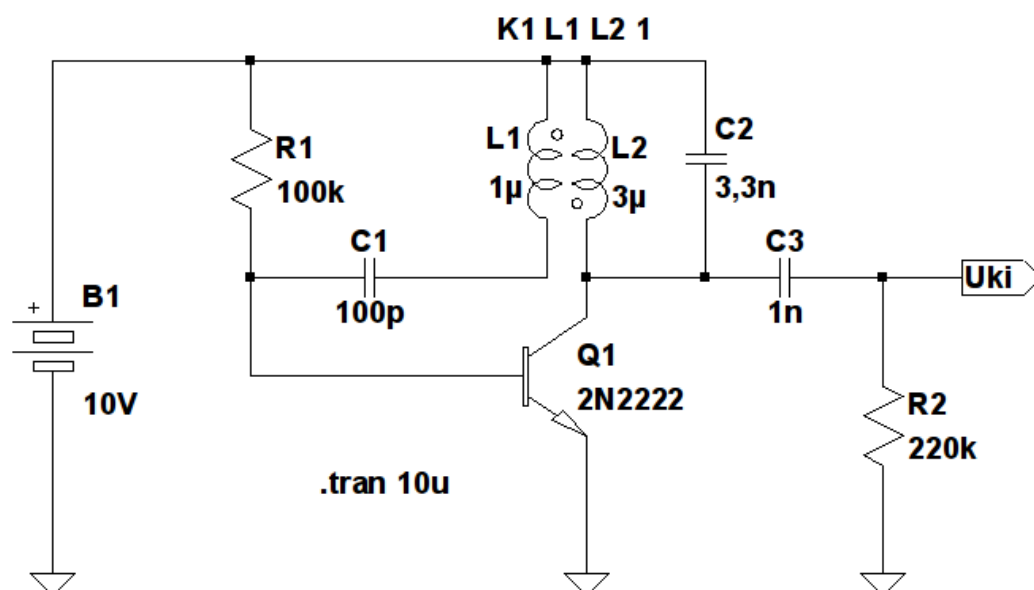


## SZIMULÁCIÓS MÉRÉSI FELADAT


## MEIßNER-OSZCILLÁTOR



1. Állítsa össze a Meißner-oszcillátor mérokorét!
2. Számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!
3. Jelenítse meg a berezgés oszcillogramját!
4. Állapítsa meg a berezgés idejét!

## SZIMULÁCIÓS MÉRÉSI FELADAT

## MEIßNER-OSZCILLÁTOR

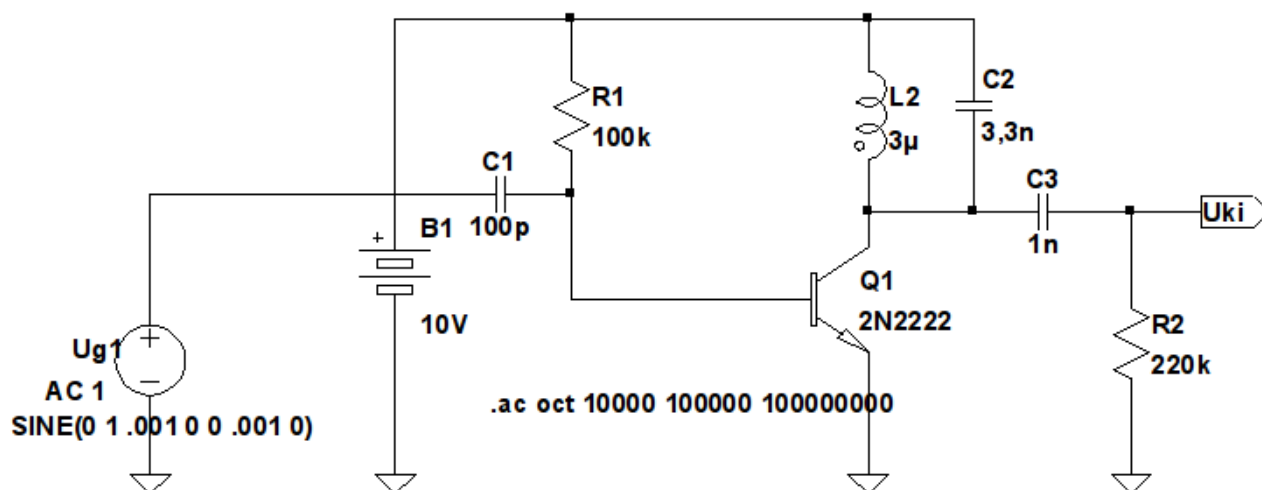

1. Állítsa össze a Meißner-oszcillátor nyílt hurkú mérokorét!
2. Vegye fel a szurokör áltiveti- és fáziskarakterisztikáját!
3. Vegye fel a teljes nyitott hurok áltiveti- és fáziskarakterisztikáját!
4. Állapítsa meg a rezonanciafrekvenciát!