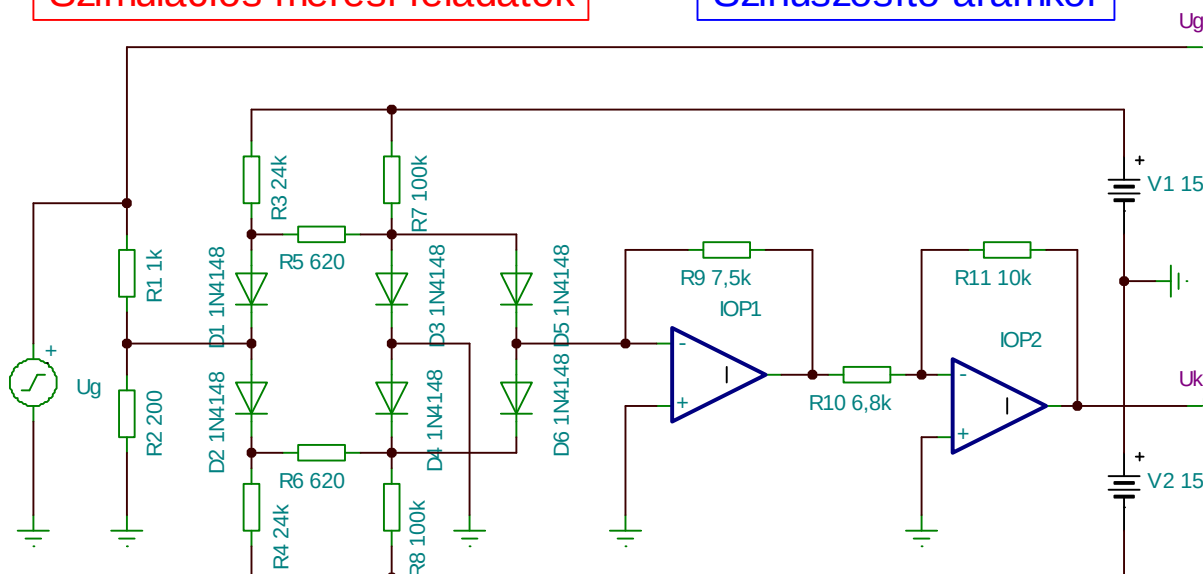




Szimulációs mérési feladatok

Szinuszosító áramkör



1. Állítsa össze a szinuszosító kapcsolását, és a mérőkört!
2. A generátor jelalakja háromszög legyen!
3. Jelenítse meg az U_g és U_{ki} jelalakot!
4. Állítsa be úgy a generátor feszültségét, hogy az U_{ki} kimeneten kis torzítású (a háromszögjel görbülése okán) szinuszos jelet kapjon!
5. Mentse el az oscillogramot!