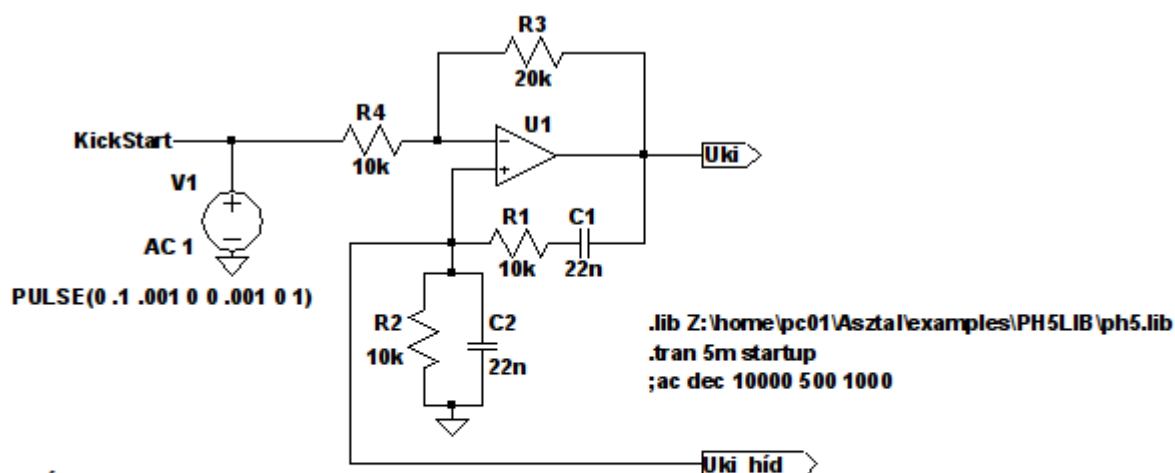




1. Állítsa össze a Wien-hidas oszcillátor mérőkörét!
2. Számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!
3. Jelenítse meg a berezgés oszcillogramját!
4. Állapítsa meg a berezgés idejét!
5. A periódusidoból számítsa ki a rezonanciafrekvenciát!
6. Vegye fel az átviteli- és fáziskarakterisztikát, majd állapítsa meg az oszcillációs frekvenciát!
7. Magyarázza meg, mi lehet az oka a számított (2) és mért (5, 6) eredmények különbözőségének!