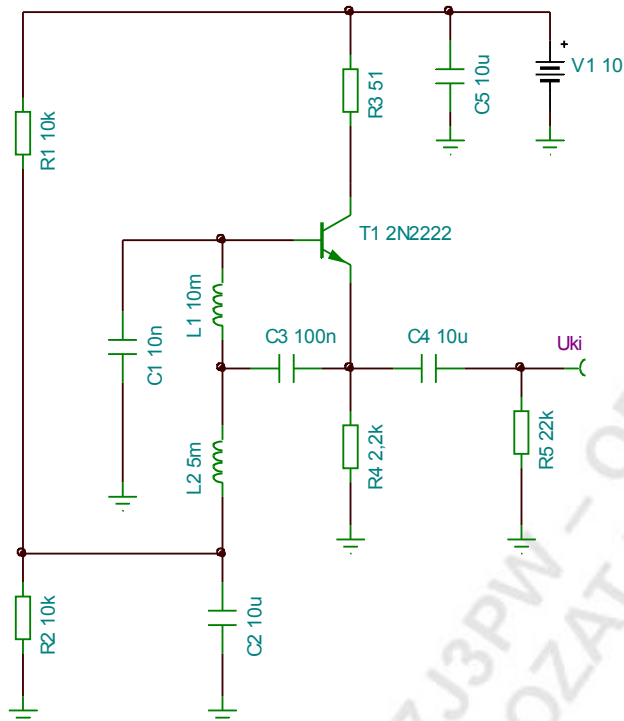




Szimulációs mérések

Hartley-oszcillátor



1. Állítsa össze a Hartley-oszcillátor mérőkörét!
2. Jelenítse meg a kimeneti jel oszcillogramját!
3. Számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!
4. A periódusidőből számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!