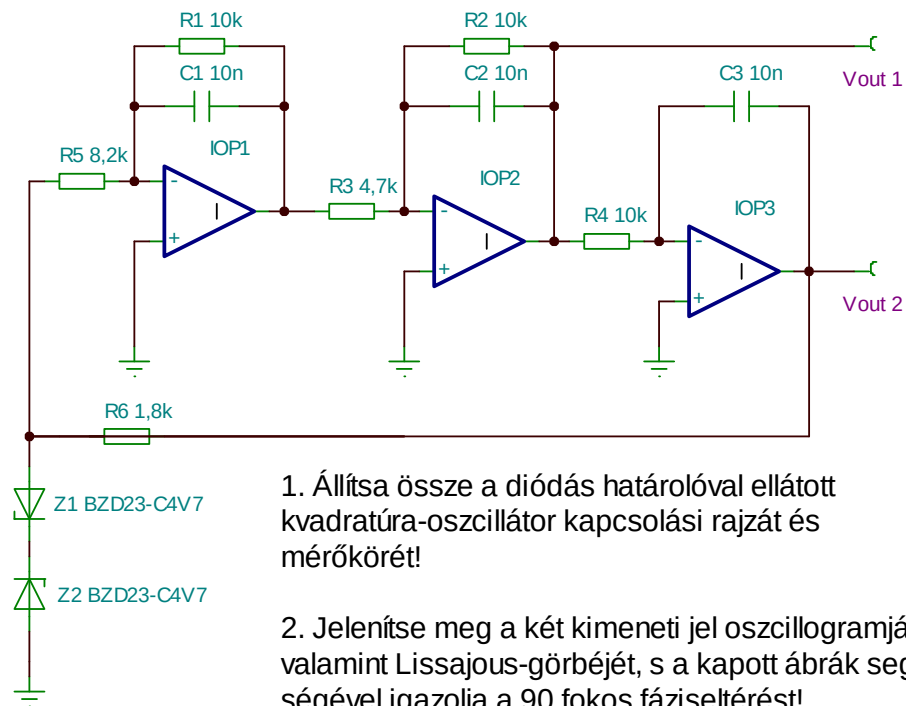


Szimulációs mérési feladatok

Kétfázisú (kvadrátúra) oszcillátor



1. Állítsa össze a diódás határolóval ellátott kvadratúra-oszcillátor kapcsolási rajzát és mérőkörét!
2. Jelenítse meg a két kimeneti jel oszcillogramját, valamint Lissajous-görbéjét, s a kapott ábrák segítségével igazolja a 90 fokos fáziseltérést!