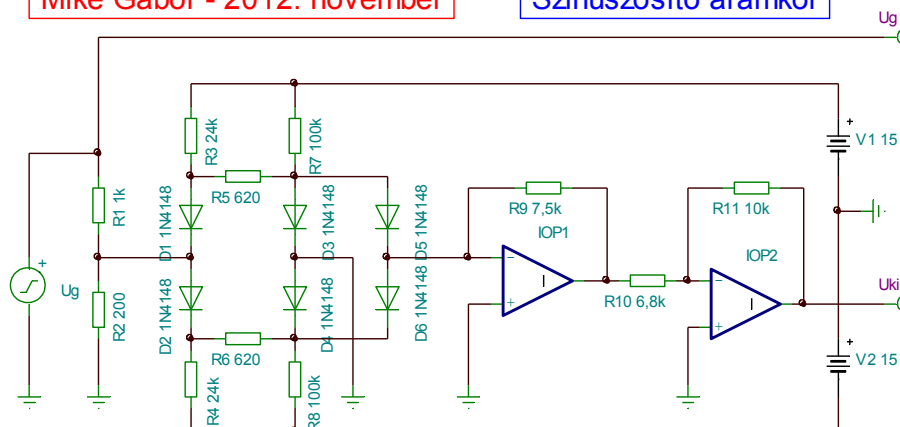





Mike Gábor - 2012. november


Színuszosító áramkör



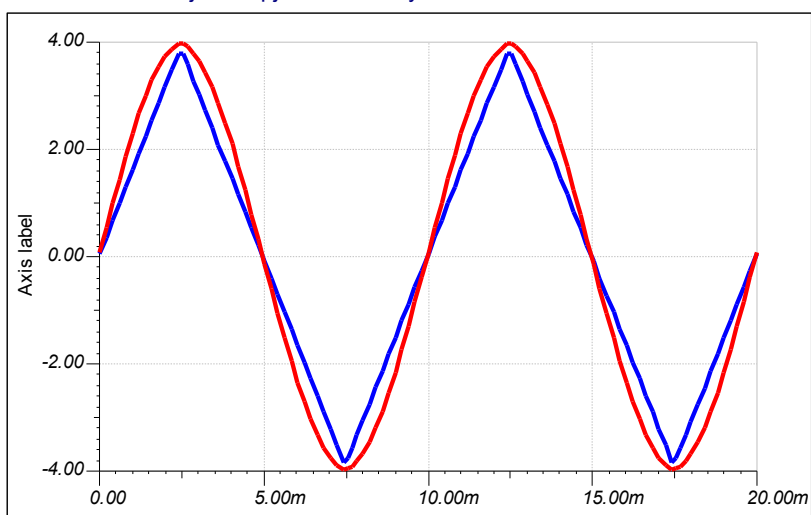A generátor feszültsége 3,9V-ra lett beállítva annak érdekében, hogy kis torzítású szinuszos jelet kapjunk eredményül.



Az Ug és Uki oscillogramja

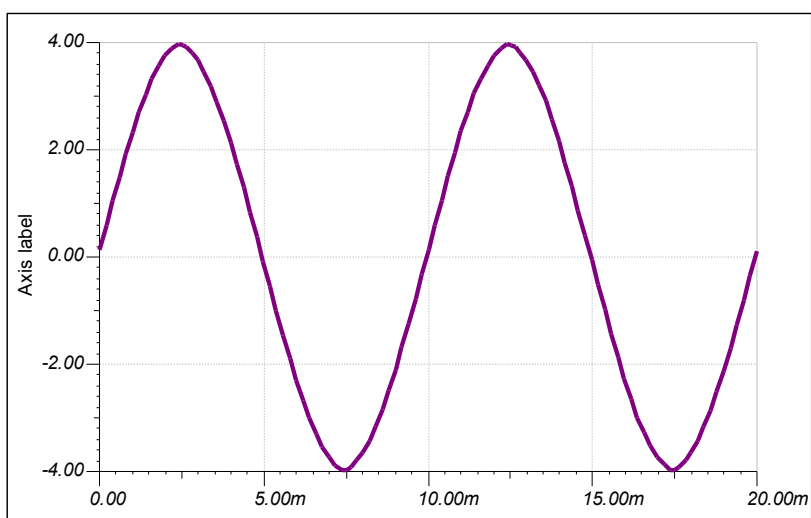

Az Uki oscillogramja