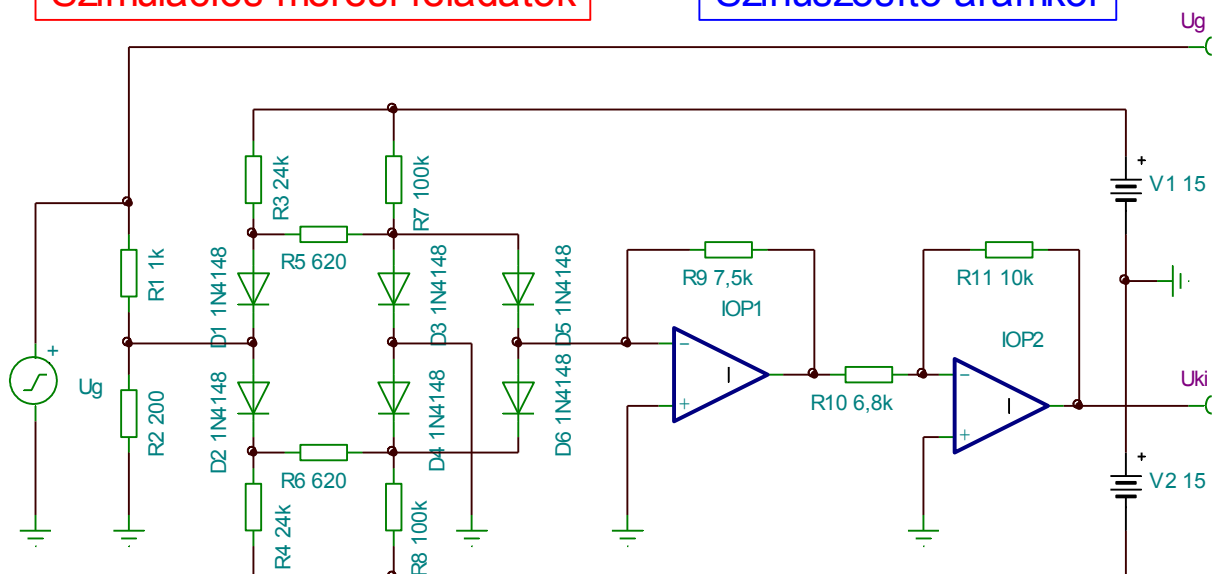


Szimulációs mérési feladatok

Színuszosító áramkör



1. Állítsa össze a szinuszosító kapcsolását, és a mérőkört!
2. A generátor jelalakja háromszög legyen!
3. Jelenítse meg az U_g és U_k jelalakot!
4. Állítsa be úgy a generátor feszültségét, hogy az U_k kimeneten kis torzítású (a háromszöggel görbülése okán) szinuszos jelet kapjon!
5. Mentse el az oszcillogramot!