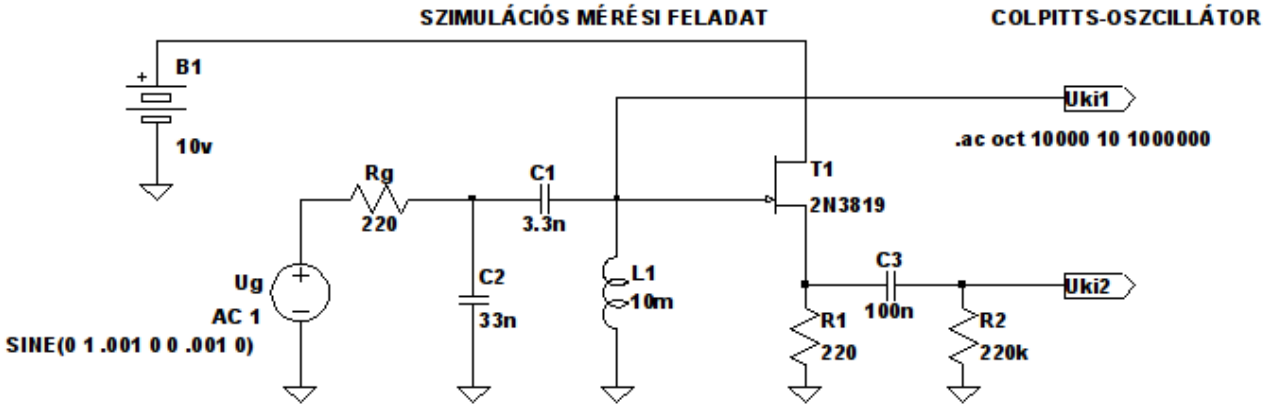

1. Állítsa össze a Colpitts-oszcillátor nyílt hurkú mérokörét!
2. Vegye fel a szurokör áltiveti- és fáziskarakterisztikáját!
2. Vegye fel a teljes nyitott hurok áltiveti- és fáziskarakterisztikáját!
4. Állapítsa meg a rezonanciafrekvenciát!

MIKE GÁBOR – G7J3PW – DIPLOMADOLGOZAT M