
Szimulációs mérések


Hartley-oszcillátor

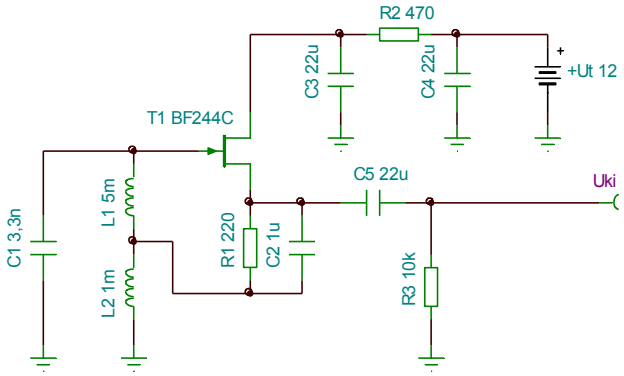

1. Állítsa össze a Hartley-oszcillátor mérőkörét!
2. Jelenítse meg a kimeneti jel oszcillogramját!
3. Számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!
4. A periódusidőből számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!

Szimulációs mérések

Hartley-oszcillátor

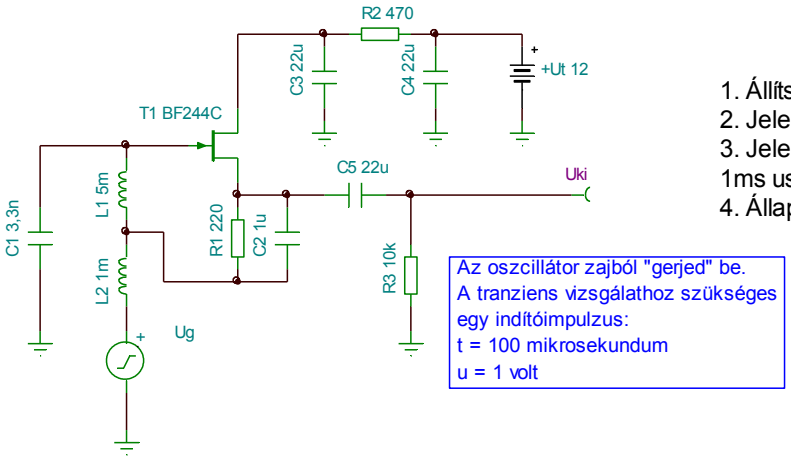

1. Állítsa össze a Hartley-oszcillátor mérőkörét!
2. Jelenítse meg a kimeneti jel oszcillogramját!
3. Jelenítse meg a berezgési folyamatot
1ms us és 20ms vizsgálati időtartammal!
4. Állapítsa meg a berezgési időt!