
Szimulációs mérési feladatok


Hartley-oszcillátor

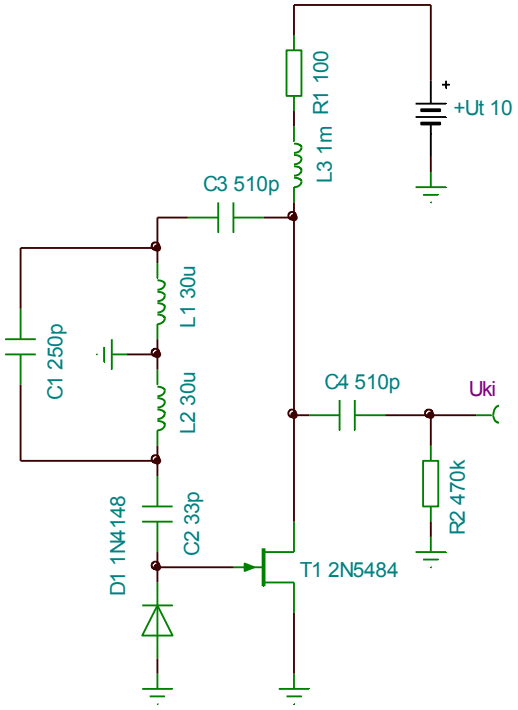

1. Állítsa össze a Hartley-oszcillátor mérőkörét!
2. Jelenítse meg a kimeneti jel oszcillogramját!
3. Számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!
4. A periódusidőből számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!

Szimulációs mérések

Hartley-oszcillátor

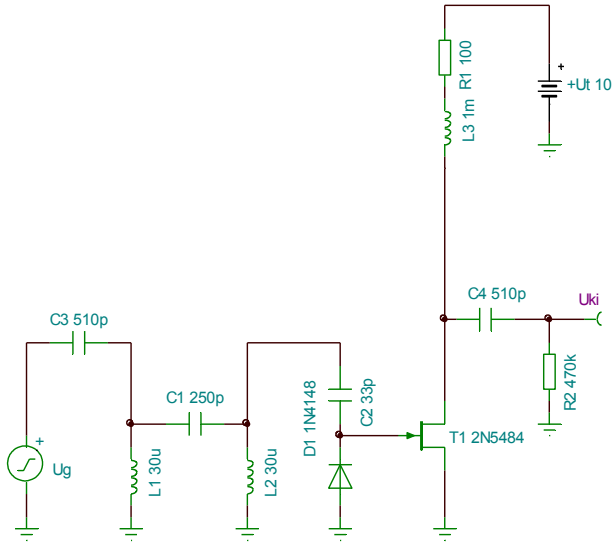

1. Állítsa össze a Hartley-oszcillátor nyitott hurkú mérőkörét!
2. Jelenítse meg a frekvenciameghatározó hálózat, valamint a teljes nyitott hurok átviteli és fáziskarakterisztikáját!
3. A markerek segítségével adja meg a sajátfrekvenciát és a sávszélességet!