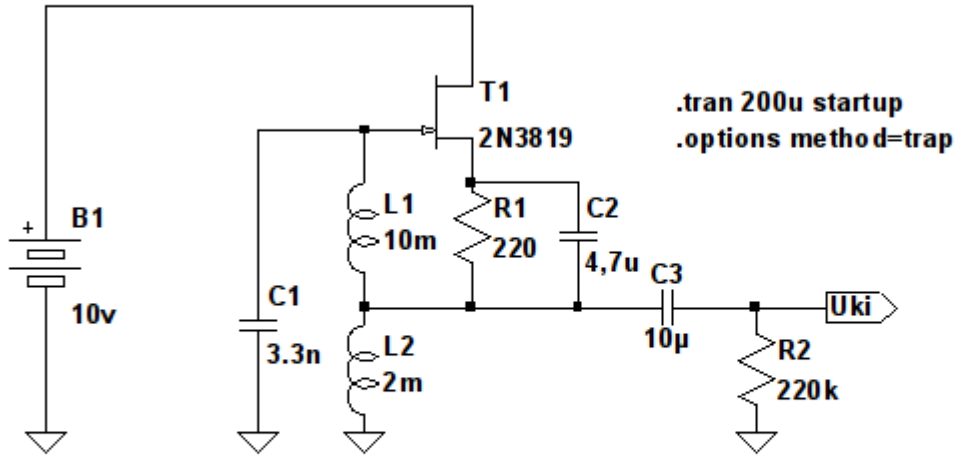
SZIMULÁCIÓS MÉRÉSI FELADAT HARTLEY-OSZCILLÁTOR



1. Állítsa össze a Hartley-oszcillátor mérokörét!
2. Számítsa ki a rezonancia-frekvenciát!
3. Jelenítse meg a berezgés oszcillogramját!
4. Állapítsa meg a berezgés idejét!
5. A periódusidobol számítsa ki a rezonanciafrekvenciát!
6. Magyarázza meg, mi lehet az oka a számított (2) és mért (5) eredmények különbözoségének!