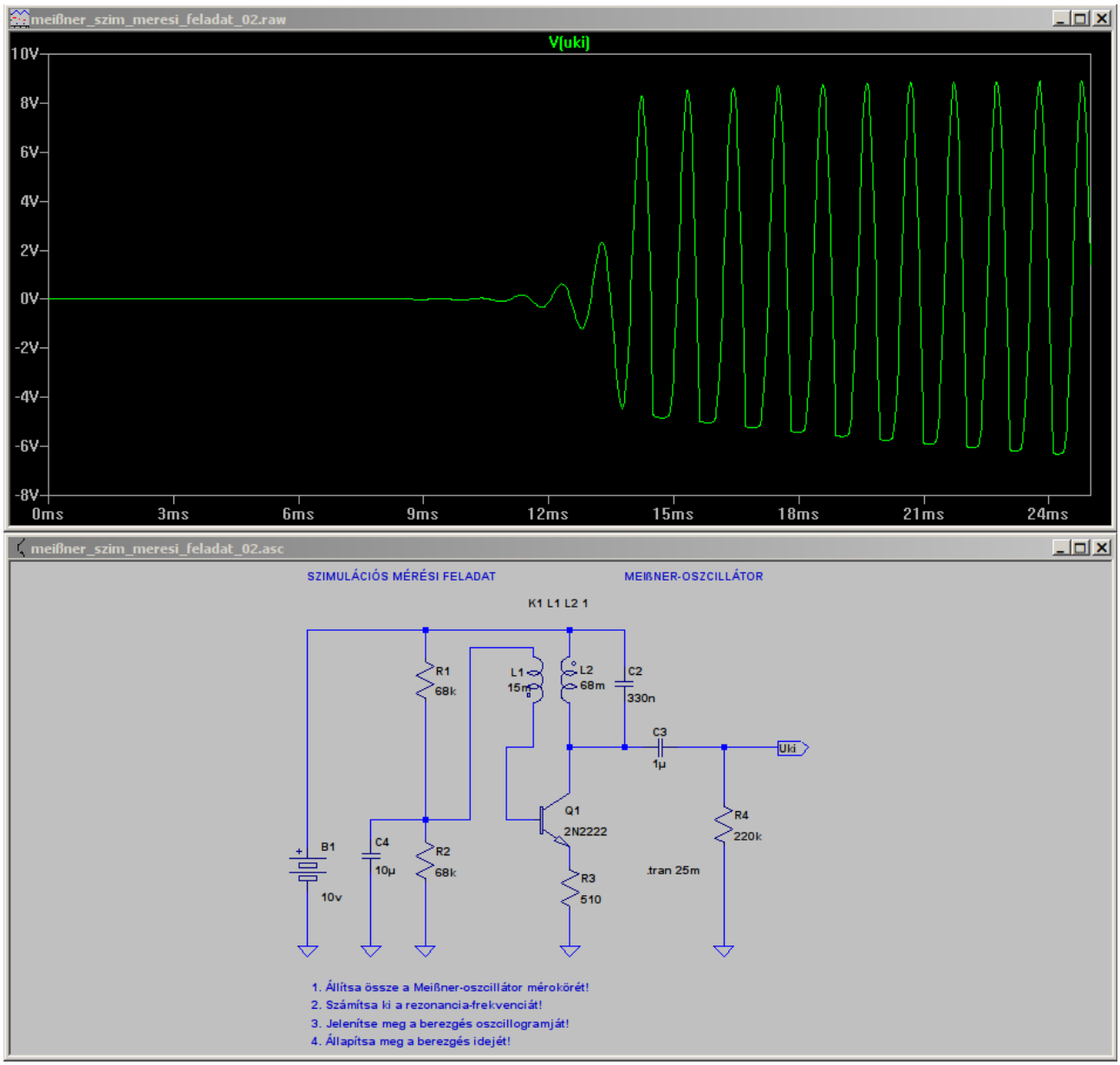


A Meißner-oszcillátor mérőköre, valamint berezgési folyamatának oszcillogramja

A rezonancia-frekvencia: $f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_2 C_2}} = 33{,}59\ kHz$

A berezgési idő: kb. 14 ms

A rezonancia-frekvencia a periódusidőből: