
Szimulációs mérési feladatok

Wien-hidas oszcillátor

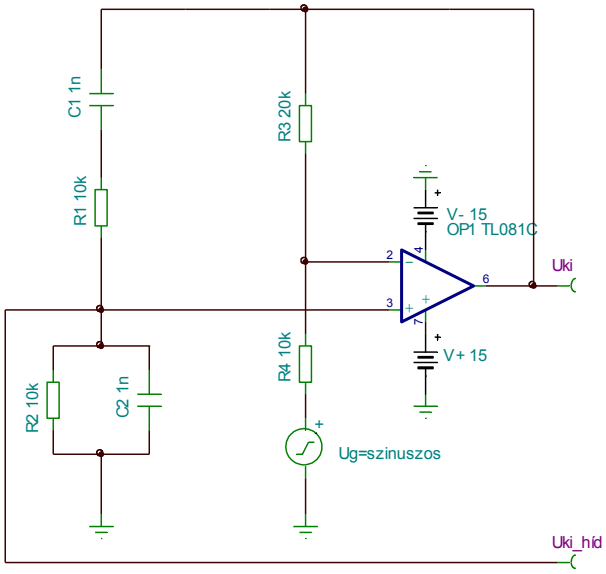

1. Állítsa össze a Wien-hidas oszcillátort!
2. Vegye fel az oszcillátor átviteli- és fázisdiagramját!
3. Állapítsa meg az oszcillációs frekvenciát a diagramból!
4. Számítsa ki az oszcillációs frekvenciát!