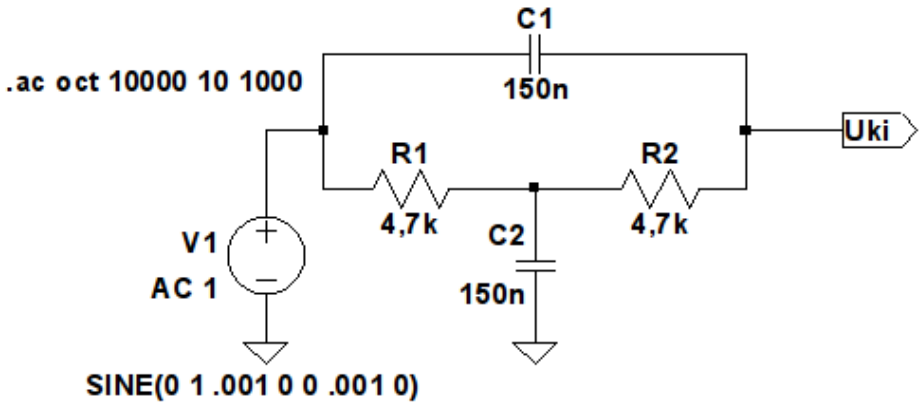
SZIMULÁCIÓS MÉRÉSI FELADAT **Áthidalt T-tagos szuro mérése**



1. Állítsa össze az áthidalt T-tagos szuro mérokörét!
2. Számítsa ki az oszcillációs frekvenciát!
3. Vegye fel a szuro átviteli és fáziskarakterisztikáját!
4. A karakterisztikából állapítsa meg a szuro sajátfrekvenciáját, csillapítását és fázistolását!
5. Hasonlítsa össze a számított és mért sajátfrekvenciát!
6. Hasonlítsa össze a szuro átviteli tényezo és fázisforgatás értékét az elvi értékekkel!