

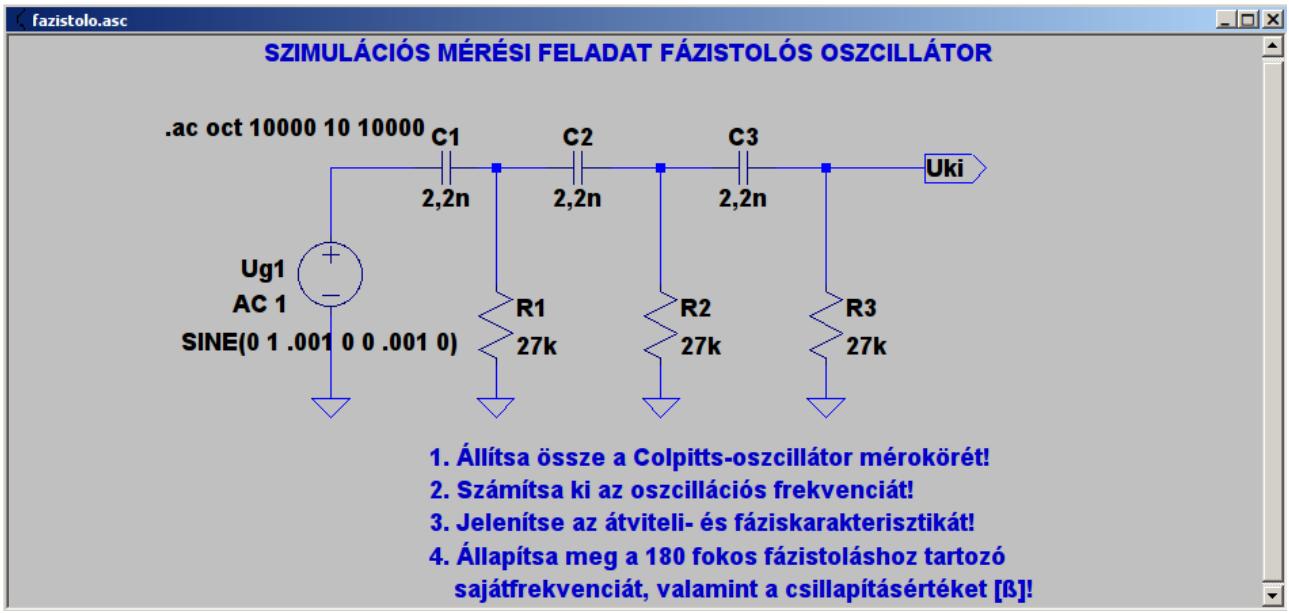


A fázistoló mérőköre

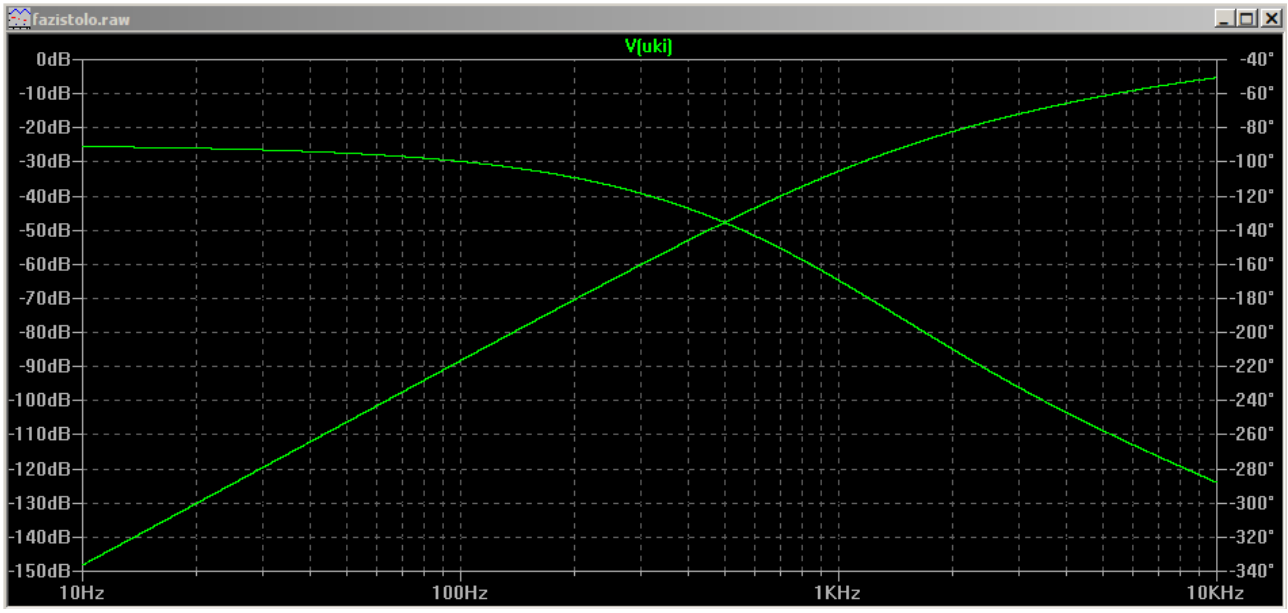

A fázistoló átviteli- és fázisdiagramja

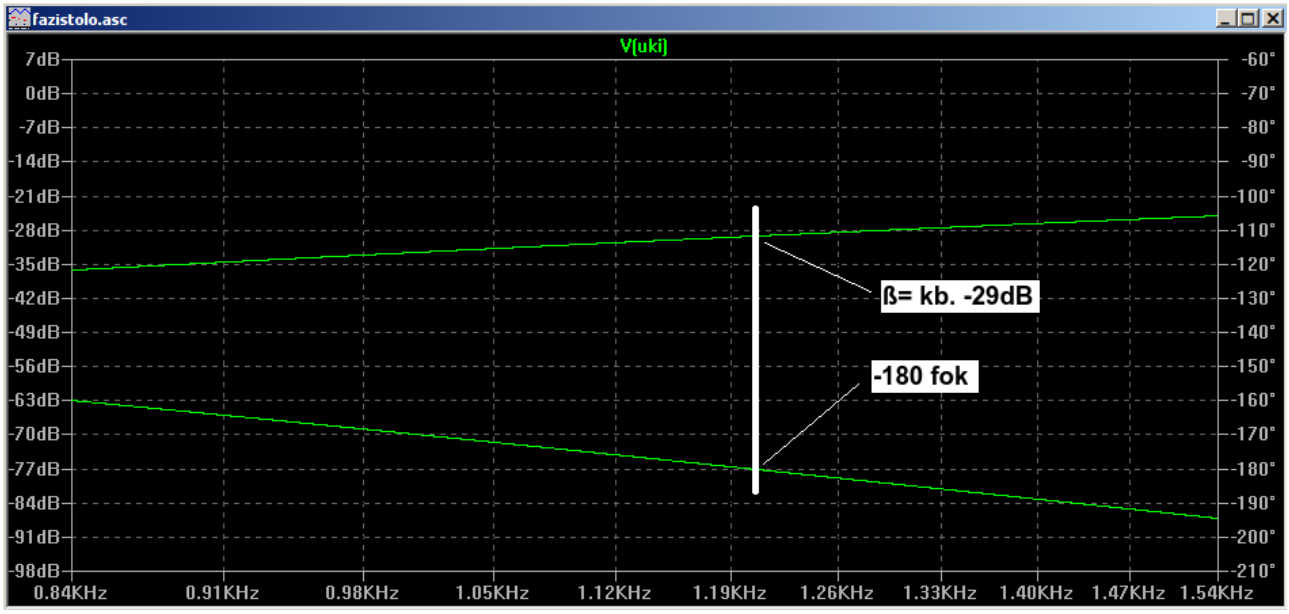

A fázistoló átviteli- és fáziskarakterisztikájának nagyított részlete

A sajátfrekvencia: $f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot RC \cdot \sqrt{6}} = 1093\,Hz$

A diagramból kiolvasott sajátfrekvencia: kb.: 1200 Hz

A fázistoló – mint az oszcillátor frekvenciameghatározó, visszacsatoló hálózatának – csillapítása: ß= kb. -29 dB, mely megközelítőleg azonos az elvi értékkel.