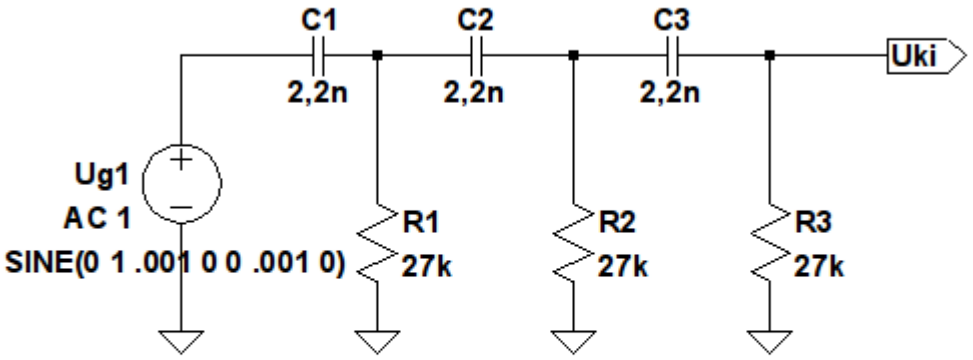
SZIMULÁCIÓS MÉRÉSI FELADAT FÁZISTOLÓS OSZCILLÁTOR



.ac oct 10000 10 10000

1. Állítsa össze a Colpitts-oszcillátor mérokörét!
2. Számítsa ki az oszcillációs frekvenciát!
3. Jelenítse az átviteli- és fáziskarakterisztikát!
4. Állapítsa meg a 180 fokos fázistoláshoz tartozó sajátfrekvenciát, valamint a csillapításértéket [ß]!